

存储单元及I/O单元

 

存储单元的设计


存储单元的设计需要完成:

- 1. 定义数据存储单元RAM
- 2. 实现对数据存储器的读写操作

 

存储单元的端口
 
```
module dmemory32(read_data,address,write_data,Memwrite,clock);
// 从存储器读出的数据
output[31:0] read_data;
//来自 memorio 模块,源头是来自执行单元的输出 alu_result
input[31:0] address;
//来自译码单元的read_data2
input[31:0] write_data;
//来自控制单元
input Memwrite;
//时钟信号
input clock;
```



定义数据存储单元RAM

数据 RAM 使用 Xilinx 公司提供的 IP 核 Block Memory Generator实现。

设置数据存储单元:


名称: RAM, 类型: Native 单口 RAM, 无 ECC 校验, 最小面积算法。

I/O 引脚如图所示:

数据读写位宽: 32位

size: 64KB, 16384 个基本数据。

Vivado中定义RAM的步骤可参照取址单元定义ROM的操作完成。

 

定义数据存储单元RAM

指定RAM的初始化文件时请注意:

刚创建的项目是没有初始文件和相应的路径的,所以在创建 RAM 的时候可以 先设置成没有初始文件。

创建好 RAM 后,将初始 化文件 dmem32.coe 拷贝到工程文件夹目录下的/sources_1/ip/ram/中。

双击刚建立的 RAM IP 核,重新设置其为有初始化文件,并选择已经拷贝好的dmem32.coe 文件。

实验中RAM使用的初始化文件请使用 dmem32.coe

存储单元例化

```
//生成clk信号,该信号是clock信号的反相时钟
assign clk = !clock;
RAM ram (
   .clka(clk), // input wire clka
   .wea(Memwrite), // input wire [0:0] wea
   .addra(address[15:2]), // input wire [13:0] addra
   .dina(write data), // input wire [31:0] dina
   .douta(read data) // output wire [31:0] douta
```

说明:因为使用芯片的固有延迟, RAM 的地址线来不及在时钟上升沿准备好,从而造成在时钟上升沿数据 读出有误,考虑采用反相时钟的方式,使得读出数据比地址准备好要晚大约半个时钟,从而得到正确地址。


模块仿真

```
`timescale 1ns / 1ps
module ram sim( );
   // input
   reg[31:0] address = 32'h00000010; //来自执行单元算出的 alu result
   reg[31:0] write data = 32'ha0000000; //来自译码单元的 read data2
   reg Memwrite = 1'b0; //来自控制单元
   reg clock = 1'b0;
   // output
   wire[31:0] read data;
   dmemory32 Uram (read data, address, write data, Memwrite, clock);
   initial begin
    #200 begin write data = 32'hA00000F5; Memwrite = 1'b1; end
    #200 Memwrite = 1'b0;
   end
   always #50 clock = ~clock;
endmodule
```

地址为 0x00000010

- 1)设置MemWrite为低电平,读取RAM中该地址的数据
- 2)设置 MemWrite 为高电平,write_data 为 0xa00000f5
- 3)设置MenWrite为低电平,读取RAM中该地址的数据

仿真参考波形

 

请思考:

- 1)对RAM的读操作和写操作分别是在clock信号的什么时刻发生
- 2)分别从address为0和为1的位置读取的数据是什么

CPU简单接口设计


这一部分主要完成以下工作:

- 1. 添加 I/O 功能
- 2. 16 位 LED 的设计
- 3. 16 位拨码开关的设计

添加 I/O 功能

I/O 端口与存储器统一编址

将 32 位 RAM 地址分区: 高 1024 字节分配给 I/O。

 

指定10根IO端口线(32位地址线的低10位,高22位为全1)来实现片选和寻址。

- 1. LED灯 的片选信号为ledCtrl
 - 1. Minisys开发板上有24个led灯:首地址为0xFFFFC60,基于该地址可做16bit数据的写入操作,剩余的8bit数据(24-16)基于0xFFFFC62进行写入。
- 2. 拨码开关的片选信号为switchCtrl
 - 1. Minisys开发板上有24个拨码开关:首地址为0xFFFFC70,基于该地址可做16bit数据的读出操作, 剩余的8bit数据(24-16)基于0xFFFFC72进行读出。

说明:在计算机领域,对于 I/O 地址空间的设计通常采用两种方案: I/O 与存储器统一编址 或I/O 独立编址. 当前 Minisys-1 的 指令系统中没有设置专用的 I/O 指令,借用 LW 和 SW 两条指令来进行 RAM 访问和 I/O 访问,从而决定了 Minisys-1 目前只能 使用 I/O 统一编址方式。

控制单元的修改

控制单元的新端口定义

module control32

```
(Opcode, Jrn, Function opcode, Alu_resultHigh, RegDST, ALUSrc, MemorlOtoReg, RegWrite, MemRead, MemWrite,
IORead, IOWrite, Branch, nBranch, Jmp, Jal, I_format, Sftmd, ALUOp);
                              // 来自执行单元 Alu Result[31..10]
   input[21:0] Alu resultHigh;
                               // 为 1 表明需要从存储器或 I/O 读数据到寄存器
   output MemorlOtoReg;
                               // 为 1 表明该指令需要写寄存器
   output RegWrite;
                               // 为 1 表明是存储器读
   output MemRead;
                               // 为 1 表明该指令需要写存储器
   output MemWrite;
                               // 为 1 表明是 I/O 读
   output IORead;
                               // 为 1 表明是 I/O 写
   output IOWrite;
```

控制单元的修改


修改MemWrite信号的逻辑,增加MemRead, IORead和IOWrite信号,改MemtoReg为MemorIOtoReg

```
//LW和SW的真正地址是Alu_Result,该信号来自执行单元
input[21:0] Alu_resultHigh; // 来自执行单元Alu_Result[31..10], 用于协助判断是对Mem还是IO进行处理
        MemorlOtoReg; // 为1表明需要从存储器或I/O读数据到寄存器
output
        MemRead; // 为1表明是存储器读
output
        IORead; // 为1表明是I/O读
output
        IOWrite; // 为1表明是I/O写
output
assign RegWrite = (R_format || Lw || Jal || I_format) && !(Jrn); // 需要写寄存器的指令
// 写存储器或者写IO
assign MemWrite = ((Sw==1) && (Alu_resultHigh[21:0] != 22'b1111111111111111111111)) ? 1'b1:1'b0;
assign MemRead = ?? // 读存储器
assign IORead =??? // 读端口
assign IOWrite = ? ? ? // 写端口
```


assign MemorlOtoReg = IORead || MemRead; //读操作需要从端口或存储器读数据到寄存器

对修改后的控制单元进行功能验证


```
initial begin
   #200
            Function opcode = 6'b001000;
                                                        // JR
   #200
           Opcode = 6'b001000;
                                                       // ADDI
           Opcode = 6'b100011;
   #200
                                                           LW
   #200
           Opcode = 6'b101011;
   #200
           begin Opcode = 6'b100011; Alu resultHigh = 22'b11111111111111111111111; end; // LW IO
   #200
           begin Opcode = 6'b101011; Alu resultHigh = 22'b11111111111111111111111; end; // SW io
   #250
           Opcode = 6'b000100;
                                                       // BEQ
   #200
           Opcode = 6'b000101;
                                                           BNE
   #250
           Opcode = 6'b000010;
                                                           JMP
   #200
           Opcode = 6'b000011;
                                                           JAL
   #250
           begin Opcode = 6'b0000000; Function opcode = 6'b0000010; end;// SRL
end
```

 

LW/SW 对应的操作

 

增加 memorio 模块

 

增加 memorio 模块

```
module memorio( caddress, address, memread, memwrite, ioread,
iowrite,mread_data,ioread_data,wdata,rdata,write_data,LEDCtrl,SwitchCtrl);
input[31:0] caddress;
                         // from alu result in executs32
input memread;
                         // read memory, from control32
input memwrite;
                         // write memory, from control32
input ioread:
                         // read IO, from control32
                         // write IO, from control32
input iowrite;
input[31:0] mread_data;
                        // data from memory
input[15:0] ioread_data;
                         // data from io,16 bits
input[31:0] wdata;
                         // the data from idecode32
output[31:0] rdata;
                         // data from memory or IO
output[31:0] write_data;
                         // data to memory or I/O
output[31:0] address;
                         // address to memory
output LEDCtrl;
                         // LED CS
output SwitchCtrl;
                         // Switch CS
```

增加memorio 模块

```
reg[31:0] write_data;
wire iorw;
assign address = caddress;
assign rdata = ? ? ? // 可能是从memory读出,也可能自io读出,自io读取的数据是rdata的低16bit
assign iorw = (iowrite||ioread);
assign LEDCtrl= ??? // led 模块的片选信号,高电平有效;
assign SwitchCtrl=??? //switch 模块的片选信号, 高电平有效;
always @* begin
   if((memwrite==1)||(iowrite==1)) begin
       write_data = ? ? ? ; //向io的写操作数据写入write_data的低16bit, 高16bit为0
   end
   else begin
       write data = 32'hZZZZZZZ;
   end
end
endmodule
```

为多路 IO 输入增加一个多路选择器

考虑CPU外设的可扩展性(如可能有多个IO接口单元,比如拨码开关\4X4 键盘\按键等),通过ioread模块实现多路输入数据的选择。在文件 ioread.v 中实现该模块:

```
module ioread(reset, ior, switchctrl, ioread data, ioread data switch);
                // 复位信号
    input reset;
    input ior;  // 从控制器来的 I/O 读信号
                                   // 从 memorio 经过地址高端线获得的拨码开关模块片选
    input switchctrl;
    input[15:0] ioread_data_switch;  //从外设来的读数据,此处来自拨码开关
    output[15:0] ioread_data; // 将外设来的数据送给 memorio
    reg[15:0] ioread data;
    always @* begin
        if(reset == 1)
                  ioread data = 16'b0000000000000000;
        else if(ior == 1) begin
                         if(switchctrl == 1)
                                    ioread data = ioread data switch;
                         else
                                    ioread data = ioread data;
         end
    end
endmodule
```

练习:对存储模块进行仿真验证


- 请从sakai直接导入写好的leds.v和switchs.v文件。
- 搭建一个顶层模块,例化并对接好存储单元, memorio, ioread, leds和 switchs。
- · 搭建仿真用的testbench并进行仿真验证, 要求:
 - 在200ns时读取 switchs 的数据,将其写入reg \$1的低24bit;
 - 在600ns时读取\$1上的数据,将其写入memory地址为1的存储单元;
 - 在800ns读取memory 地址为1的存储单元的值
 - 在1000ns时将其写入到 led 作为输出;

存储单元的比较

	静态RAM和	动态RAM之间的区别	RAM和ROM的区别			
内存类型	区别点	静态RAM	动态RAM			
随机存储器	1	集成度低	集成度高	信息可以随时写出。写入 时,原数据被冲掉。加电时		
	2	价格高	价格低			
	3	存取速度快	存取速度慢	信息完好,一旦断电,信息		
(RAM)	4	不需要刷新	需要刷新	消失,无法恢复		
只读存储器 (ROM)	分类		器(PROM)可擦除的可 (EPROM)掩模型只读存	信息时永久性的,即使关机 也不会消失		

ECC校验是一种内存纠错原理,它是比较先进的内存错误检查和更正的手段。 ECC内存即纠错内存,简单的说,其具有发现错误,纠正错误的功能,这将使整个电脑系统在工作时更趋于安全稳定。

奇偶校验原理

 


对于偶校验,校验位就定义为1,反之则 为0;

对于奇校验,则相反。

当CPU读取存储的数据时,它会再次把前8位中存储的数据相加,计算结果是否与校验位相一致。从而一定程度上能检测出内存错误,奇偶校验只能检测出错误而无法对其进行修正,同时虽然双位同时发生错误的概率相当低,奇偶校验却无法检测出双位错误。

 Parity Generation (In case of 256 byte input)



P1=bit7(+)bit5(+)bit3(+)bit1(+)P1

P2=bit7(+)bit6(+)bit3(+)bit2(+)P2

P4=bit7(+)bit6(+)bit5(+)bit4(+)P4

P8 = bit7(+)bit6(+)bit5(+)bit4(+)bit3(+)bit2(+)bit1(+)bit0(+)P8

:

	表格 1 ECC 列校验规则示意图								
Byte 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 1	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 2	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 3	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 252	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 253	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 254	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Byte 255	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	CP1	CP0	CP1	CP0	CP1	CP0	CP1	CP0	
	CF	23	CI	P2	CF	93	C	P2	
		CI	25		CP4				

					表格(2 ECC	行校验:	规则示意	图				
Byte 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP0	DD2			
Byte 1	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP1	RP2	RP4		RP14
Byte 2	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP0	RP3			
Byte 3	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP1				
												••••	
Byte 252	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP0	RP2	RP5		RP15
Byte 253	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP1	- RP2 - RP3			
Byte 254	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP0				
Byte 255	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	RP1	10-3			

综上所述,对256字节的数据共生成了6个Bit的列校验结果,16个Bit的行校验结果,共22个Bit。在Nand中使用3个字节存放校验结果,多余的两个Bit位置1。存放次序如下表所示:

- 表格 3 K9F1208 中 22Bit 校验码的排列规则								
ECC	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	RP7	RP6	RP5	RP4	RP3	RP2	RP1	RP0
Byte 1	RP15	RP14	RP13	RP12	RP11	RP10	RP9	RP8
Byte 2	CP5	CP4	CP3	CP2	CP1	CP0	1	1

课外阅读:

ECC算法的详细说明

http://www.360doc.com/content/11/0523/17/496343_118837985.shtml

生成算法

最小面积算法:数据和校验位都有用。用最小数量的块ram原语组成。

最低功耗算法:组成和上面一样,就是在读写操作时才使能块RAM。

合适的原语算法:这个是由软件自动择中选择。